

1 Návod na použití makra `eltex` 2.0

Zde je návod na použití další verze makra `eltex` pro kreslení elektrotechnických schémat v L^AT_EXu. Od předchozí verze se liší tím, že je zde možnost vykreslení pomocného rastru pro snazší orientaci při umísťování součástek a také příkazy pro součástky mají trochu jinou syntaxi než v předchozí verzi. Tedy nová a stará verze jsou neslučitelné. Důvod pro změny je to, že se v praxi neosvědčila původní syntaxe příkazů - příliš mnoho parametrů (nepřehledné), popisky součástek jako parametry příkazů zbytečné - v mnoha případech bylo nutno umístit popisky do obrázku jinam než kam to umísťovaly parametry. Nové makro obsahuje některé hodně frekventované součástky „dvakrát“ liší se délkom vývodů. Tento zdánlivě zbytečný luxus, který zabírá paměť, se osvědčil. Většinou se ušetří čas při kreslení obrázku. V případě když je málo místa je k dispozici i součástka s kratšími vývody. Druhy značek vznikaly v makru podle skutečné potřeby při kreslení do skript, návodů na laboratorní cvičení a podobných materiálů z hlediska sdělovací techniky, teorie obvodů, elektroniky. Takový postup jsem volil proto, aby makro nebylo zbytečně velké a obsahovalo především to, co je třeba a nezatěžovalo paměť. Ale i tak je makro větší má 100kB. Aby zabralo co nejméně RAM paměti při spuštění překladu, tak jsou součástky rozděleny do několika souborů `eltex1` až `eltex7` podle tématu. Tak není třeba načítat celé makro, ale vždy jen to co momentálně potřebujeme. A tedy někdo může postrádat zrovna „ty své“ značky. Proti minulé verzi jsou kresleny schématické značky s ohledem na normu ČSN IEC 617-1 až 11 (1993 až 1995), která bohužel byla zrušena bez náhrady v roce 2005. Není tedy kreslení schématických značek určeno státem uznanou normou a stává se tak záležitostí firem.

Uvedený princip kreslení neodpovídá příliš době grafického uživatelského rozhraní a chtělo by to spíš interaktivní „malovátko“ které pak do souboru uloží odpovídající posloupnost příkazů třeba makra `eltex`.

2 Popis příkazů

2.1 Základní značky

Tyto značky obsahuje makro `\eltex1`

`\grid{x}{y}` generuje souřadnicovou síť pro obrázek s krokem 10mm. x - šířka obrázku v cm, y - výška obrázku v cm, jen celá čísla.

2.1.1 Zdroje

`\hsourcev` Ideální napěťový zdroj v horizontální poloze.

`\hhsourcev` Ideální napěťový zdroj v horizontální poloze se zkrácenými vývody.

`\vsourcev` Ideální napěťový zdroj ve vertikální poloze.

`\vvsourcev` Ideální napěťový zdroj ve vertikální poloze se zkrácenými vývody.

`\dsourcev{x}` Ideální napěťový zdroj v diagonální poloze, x - poloha zdroje písmeno U - vpravo nahoru, D - vpravo dolů.

`\hsourcec` Ideální proudový zdroj v horizontální poloze.

`\hhsourcec` Ideální proudový zdroj v horizontální poloze se zkrácenými vývody.

`\vsourcec` Ideální proudový zdroj ve vertikální poloze.

`\vvsourcec` Ideální proudový zdroj ve vertikální poloze se zkrácenými vývody.

`\dsourcec{x}` Ideální proudový zdroj v diagonální poloze, x - poloha zdroje písmeno U - vpravo nahoru, D - vpravo dolů.

2.1.2 Rezistory

\hrez{n} Rezistor v horizontální poloze. Číslo n udává typ rezistoru. 0 - základní značka 1 - rezistor nastavitelný nástrojem jezdec nahoře, 2 - rezistor nastavitelný nástrojem jezdec dole, 3 - rezistor nastavitelný nástrojem jezdec spojen s krajním vývodem, 4 - rezistor proměnný jezdec nahoře, 5 - rezistor proměnný jezdec dole, 6 - rezistor proměnný jezdec spojen s krajním vývodom, 7 - rezistor závislý na nějaké veličině,

\hhref{n} Rezistor v horizontální poloze se zkrácenými vývody.

\vrez{n} Rezistor ve vertikální poloze.

\vvrez{n} Rezistor ve vertikální poloze se zkrácenými vývody.

\drez{x}{n} Rezistor v diagonální poloze. x - písmeno udává polohu rezistoru U - vpravo nahoru, D - vpravo dolů, n - číslo - typ rezistoru,

\ddrez{x}{n} Rezistor v diagonální poloze se zkrácenými vývody.

2.1.3 Kondenzátory

\hcap{n} Kondenzátor v horizontální poloze. Číslo n udává typ kondenzátoru. 0 - základní značka 1 - kondenzátor nastavitelný nástrojem, 4 - kondenzátor proměnný,

\hhcap{n} Kondenzátor v horizontální poloze se zkrácenými vývody.

\vcap{n} Kondenzátor ve vertikální poloze.

\vvcap{n} Kondenzátor ve vertikální poloze se zkrácenými vývody.

\dcap{x}{n} Kondenzátor v diagonální poloze. x písmeno - orientace značky U vpravo nahoru, D vpravo dolů, n číslo - typ.

2.1.4 Cívky

\hturn{x}{n} Dva závity v horizontální poloze, x - písmeno - poloha závitů U nahoru, D dolů, n = 0 základní značka, n = 1 proměnná indukčnost nastavitelná nástrojem.

\vturn{x}{n} Dva závity ve vertikální poloze, x - písmeno - poloha závitů L vlevo, R vpravo, n = 0 základní značka, n = 1 proměnná indukčnost nastavitelná nástrojem.

\hind{x}{n} Cívka v horizontální poloze, x - písmeno - poloha závitů U nahoru, D dolů, n = 0 základní značka, n = 1 proměnná indukčnost nastavitelná nástrojem.

\hhind{x}{n} Cívka v horizontální poloze se zkrácenými vývody,

\wind{x}{n} Cívka ve vertikální poloze, x - písmeno - poloha závitů L vlevo, R vpravo, n = 0 základní značka, n = 1 proměnná indukčnost nastavitelná nástrojem.

\vvwind{x}{n} Cívka ve vertikální poloze se zkrácenými vývody.

\dind{x}{y}{n} Cívka v diagonální poloze, Musí být zvoleno makro bezier, x - písmeno - poloha značky - U vpravo nahoru, D vpravo dolů, y - písmeno - poloha závitů L vlevo, R vpravo, n = 0 základní značka, n = 1 proměnná indukčnost nastavitelná nástrojem.

2.1.5 Jádra cívek a transformátorů

\hcore{x}{n} Jádro v horizontální poloze, x - písmeno - typ jádra I železo F ferit, n - celé číslo - délka značky v mm pro (I), nebo počet čar pro (F).

\vcore{x}{n} Jádro ve vertikální poloze.

\dcore{x}{n}{y} Jádro v diagonální poloze, x - písmeno - orientace značky U vpravo nahoru, D vlevo dolů, n - celé číslo - délka značky v mm pro (I), nebo počet čar pro (F), y - typ jádra I železo F ferit.

\simb{n} Symboly vzájemné orientace vinutí, n je číslo 1 •, 2 = □, 3 = △.

2.1.6 Spínače

\hswitch{n} spínač v horizontální poloze, číslo n=0 zapnuto, 1 vypnuto.
\vswitch{n} spínač ve vertikální poloze, číslo n=0 zapnuto, 1 vypnuto.
\hoswitch{x}{n} přepínač v horizontální poloze, x - písmeno - orientace značky R vpravo, L vlevo, číslo n=0 zapnuto, 1 vypnuto.
\voswitch{x}{n} přepínač ve vertikální poloze, x - písmeno - orientace značky U nahoru, D dolů, číslo n=0 zapnuto, 1 vypnuto.

2.1.7 Další základní značky

\node vodič spojení vodičů
\pin svorka
\hwire{n} vodič v horizontální poloze, n číslo udává délku v mm.
\vwire{n} vodič ve vertikální poloze, n číslo udává délku v mm.
\dwire{x}{n} vodič v diagonální poloze, x písmeno - poloha vodiče U vpravo nahoru, D vpravo dolů, n číslo udává délku v mm.
\cloop{x}{y} symbol orientace jednoduché smyčky, x písmeno - R orientace pravotočivá (ve směru hod. ručiček), L levotočivá, y - text- označení smyčky.
\earth{x} Uzemnění, x - písmeno - orientace značky D dolů, U nahoru, L vlevo, R vpravo.
\chassis{x} Spojení na kostru, x - písmeno - orientace značky D dolů, U nahoru, L vlevo, R vpravo.
\hmeasure{x} Měřicí přístroj ukazovací v horizontální poloze, x - napsat písmeno označující druh měřené veličiny.
\hmeasure{x} Měřicí přístroj ukazovací v horizontální poloze se zkrácenými vývody.
\vmeasure{x} Měřicí přístroj ukazovací ve vertikální poloze.
\vmeasure{x} Měřicí přístroj ukazovací ve vertikální poloze se zkrácenými vývody.
\osc{x} Osciloskop, x - písmeno - druh přístroje I ukazovací, R zapisovací.

2.2 Polovodiče

Tyto značky obsahuje makro \eltex2

\graetz{x} Můstkový usměrňovač s diodami, x písmeno - orientace + pólu usměrňovače R vpravo, L vlevo.
\diode{x}{y} Dioda v horizontální poloze, x - písmeno - orientace katody R vpravo, L vlevo, y - písmeno - typ diody C varikap, Z Zenerova, E Esakiho, S Shottkyho, D svítivá LED, P fotodioda, L laserová, bez písmene - základní značka,
\diode{x}{y} Dioda ve vertikální poloze, x - písmeno - orientace katody U nahoru, D dolů, y - písmeno - typ diody.
\ddiode{x}{y} Dioda v diagonální poloze, x - písmeno - orientace značky U vpravo nahoru, D vpravo dolů, y - písmeno - poloha katody U nahore, D dole.
\htriac{x} Triak v horizontální poloze, x - písmeno - orientace řídící elektrody A vlevo dolů, B vlevo nahoru, C vpravo dolů, D vpravo nahoru.
\vtriac{x} Triak ve vertikální poloze, x - písmeno - orientace řídící elektrody A vlevo dolů, B vlevo nahoru, C vpravo dolů, D vpravo nahoru.
\thyristor{x}{y} Thyristor v horizontální poloze, x - písmeno - poloha katody R vpravo, L vlevo, y - písmeno poloha řídící elektrody A vlevo dolů, B vlevo nahoru, C vpravo dolů, D vpravo nahoru.
\vthyristor{x}{y} Thyristor ve vertikální poloze, x - písmeno - poloha katody U nahore, D dole, y - písmeno poloha řídící elektrody A vlevo dolů, B vlevo nahoru, C vpravo dolů, D vpravo nahoru.

\dthyristor{x}{y}{z} Tyristor v diagonální poloze, x - písmeno - poloha značky U vpravo nahoru, D vpravo dolů, y - poloha katody U nahoru D dolů, z - písmeno poloha řídící elektrody A vlevo dolů, B vlevo nahoru, C vpravo dolů, D vpravo nahoru.
\hdiac Diak v horizontální poloze
\vdiac Diak ve vertikální poloze
\opto{x} Optočlen v horizontální poloze, x - písmeno - poloha tranzistoru R vpravo, L vlevo.
\opamp{x}{y} Operační zesilovač, x - písmeno - poloha výstupu R vpravo, L vlevo, U nahoru, D dolů, y - poloha invertujícího vstupu U nahoře, D dole, R vpravo, L vlevo.
\ota{x}{y}{z} Operační transkonduktanční zesilovač, x - písmeno - poloha výstupu R vpravo, L vlevo, U nahoru, D dolů, y - poloha invertujícího vstupu U nahoře, D dole, R vpravo, L vlevo, z - písmeno Y s linearizačními diodami.
\bota{x}{y}{z} Operační transkonduktanční zesilovač se dvěma výstupy, (jako u OTA)
\bjt{x}{y}{z}{v} Bipolární tranzistor, x - vodivost N npn, P pnp, y - poloha značky kolektor emitor R vpravo, L vlevo, U nahoru, D dolů, z - poloha emitoru R vpravo, L vlevo, U nahoře, D dole, v - značka v kruhu N ne, Y ano.
\jfet{x}{y}{z}{v} Polem řízený tranzistor JFET, x - písmeno - kanál N nebo P, y - písmeno - poloha značky kolektor emitor R vpravo, L vlevo , U nahoru, D dolů, z - písmeno - poloha emitoru R vpravo, L vlevo, U nahoru, D dolů, v - písmeno - značka v kruhu Y ano, N ne.
\mos{x}{y}{z}{v}{w}{r} Polem řízený tranzistor MOSFET, x - písmeno - kanál N nebo P, y - písmeno - poloha značky kolektor emitor R vpravo, L vlevo , U nahoru, D dolů, z - písmeno - poloha emitoru R vpravo, L vlevo, U nahoru, D dolů, v - písmeno - typ režimu E obohacený, D ochuzený, w - číslo počet řídících elektrod 1 nebo 2, r - písmeno - značka v kruhu Y ano, N ne.
\ujt{x}{y}{z}{v} Jednopřechodový tranzistor UJT (dvoubázová dioda), x - písmeno - emitor N nebo P, y - písmeno - poloha značky B1 B2, R vpravo, L vlevo , U nahoru, D dolů, z - písmeno - poloha B1 R vpravo, L vlevo, U nahoru, D dolů, v - písmeno - značka v kruhu Y ano, N ne.
\hall Hallův generátor
\hmag Magnetorezistor horizontálně.
\vmag Magnetorezistor vertikálně.
\hptc Termistor PTC horizontálně.
\vptc Termistor PTC vertikálně.
\hntc Termistor NTC horizontálně.
\vntc Termistor NTC vertikálně.
\hvar Varistor horizontálně.
\var Varistor vertikálně.
\hprez Fotorezistor horizontálně.
\vprez Fotorezistor vertikálně.
\hpelt Peltierův článek horizontálně.

2.3 Speciální obvodové značky a útvary

Tyto značky obsahuje makro \eltex3

\deltaload Zátěž zapojená do trojúhelníka.
\starload Zátěž zapojená do hvězdy.
\starsource Zdroje zapojené do hvězdy.
\neta \netb \netc \netd \nete Základní dvojbrany z obecných impedancí.
\inet Dvojbran I.

```

\gneta \gnetb Dvojbran gama.
\lneta \lnetb Dvojbran L.
\pineta \pinetb Dvojbran  $\pi$ .
\tneta \tnetb Dvojbran T.
\xnet{n} Můstkový dvojbran, n - číslo - 1 obecné impedance, 2 zkrácený symbol pro souměrný dvojbran.
\bhnet Přemostěný dvojbran H.
\hnet Dvojbran H.
\btnet Přemostěný dvojbran T.
\ttnet Dvojbran dvojité T.
\gyrator Gyrátor.
\unistor{x} Unistor, x - písmeno - orientace unistoru R vpravo, L vlevo, U nahoru, D dolů.
\fflow{x} Uzavřená smyčka pro orientované grafy, x - písmeno - poloha smyčky U nahoru, D dolů.

```

2.4 Elektronky

Tyto značky obsahuje makro \eltex4

```

\diode{x}{y} Dioda, x - písmeno - žhavení Y ano, N ne, y - písmeno - nepřímo žhavená katoda Y ano, N ne.
\triode{x}{y} Trioda, x - písmeno - žhavení Y ano, N ne, y - písmeno - nepřímo žhavená katoda Y ano, N ne.
\tetrode{x}{y} Tetroda, x - písmeno - žhavení Y ano, N ne, y - písmeno - nepřímo žhavená katoda Y ano, N ne.
\pentode{x}{y}{z} Pentoda, x - písmeno - žhavení Y ano, N ne, y - písmeno - nepřímo žhavená katoda Y ano, N ne, z - písmeno - spojení katody s brzdicí mřížkou Y ano, N ne.
\heptode{x}{y}{z} Heptoda, x - písmeno - žhavení Y ano, N ne, y - písmeno - nepřímo žhavená katoda Y ano, N ne, z - písmeno - spojení katody s brzdicí mřížkou a spojení stínících mřížek g2 a g4, Y ano, N ne.

```

2.5 Další všeobecné značky

Tyto značky obsahuje makro \eltex5

```

\hfuse Pojistka v horizontální poloze.
\vfuse Pojistka ve vertikální poloze.
\hrelay Relé v horizontální poloze.
\vrelay Relé ve vertikální poloze.
\hlight Světelný zdroj obecně (žárovka) horizontálně.
\vlight Světelný zdroj obecně (žárovka) vertikálně.
\bell Zvonek v horizontální poloze.
\buzzer Bzučák v horizontální poloze.
\siren Siréna v horizontální poloze.
\microphone{x} Mikrofon ve vertikální poloze, x - písmeno - R orientace značky vpravo, L vlevo.
\earphone{x} Sluchátko ve vertikální poloze, x - písmeno - R orientace značky vpravo, L vlevo.
\loudspeaker{x} Reproduktor ve vertikální poloze, x - písmeno - R orientace značky vpravo, L vlevo.
\hcrystal Krystal v horizontální poloze
\vcrystal Krystal ve vertikální poloze

```

\hgap Jiskřiště v horizontální poloze
 \vgap Jiskřiště ve vertikální poloze
 \antenna{n} Anténa, n - číslo - typ antény 0 vysílací, 1 přijímací, 2 vysílání a příjem střídavě, 3 vysílání a příjem současně,
 \dipole{n} Anténa dipól, n - číslo - 0 jednoduchý dipól, 1 skládaný dipól.
 \loopant Rámová anténa.
 \cell{x}{y} Galvanický článek horizontálně nebo vertikálně, x - písmeno - R plus pól vpravo, L plus pól vlevo, U plus pól nahoře, D plus pól dole, y - písmeno - Y fotočlánek.
 \hglow Doutnavka horizontálně.
 \vglow Doutnavka vertikálně.
 \hdlamp Výbojka horizontálně.
 \vdlamp Výbojka vertikálně.
 \hflamp Zářivka horizontálně.
 \vflamp Zářivka vertikálně.
 \sensor{x} Čidlo veličiny, výstup je vlevo. x - text - symbol příslušné veličiny např. ϑ teplota.
 \head{n} hlava snímače, výstup je vlevo. n - číslo -1 mechanická stereo snímací, 2 magnetická mono snímací, 3 magnetická mono zapisovací, 4 magnetická mono mazací, 5 magnetická mono kombinovaná, 6 optická snímací.

2.6 Blokové značky

Tyto značky obsahuje makro \eltex6

\ptran Přenosový transformátor
 \fgen{n} Generátor kmitů, n - číslo - 1 sinusový, 2 impulsní, 3 sinusový s proměnným kmitočtem.
 \delay Zpožďovací linka
 \amplifier{x} Zesilovač signálu, x - písmeno - směr zesílení R vpravo, L vlevo.
 \filter{n} Kmitočtový filtr, n - číslo - 1 dolní propust, 2 horní propust, 3 pásmová propust, 4 pásmová zádrž.
 \compressor Kompresor dynamiky.
 \expander Expander dynamiky.
 \deemphase Kmitočtový filtr deemfáze.
 \preemphase Kmitočtový filtr preemphase.
 \artline Umělé vedení.
 \converter Měnič obecně.
 \corrector{n} Korektor, n - číslo - 1 korektor amplitudového zkreslení, 2 korektor fáze, 3 korektor skupinového zpoždění.
 \limiter Omezovač.
 \balance Vyvažovač.
 \termin{n} Zakončovací sada (vidlice), n - číslo - 1 s vyvažovačem, jiné číslo - bez vyvažovače.
 \hybrid Vidlicový transformátor (vidlice).
 \modulator Modulátor.
 \attenuator Útlumový článek.
 \carrier{n} Nosný kmitočet, n - číslo - 1 plná nosná, 2 částečně potlačená, 3 úplně potlačená.
 \freq{n} Kmitočet, n - číslo - 1 pilotní, 2 signalizační. 3 měřicí.
 \pilot{n} Pilotní kmitočet, 1 primární skupina, 2 sekundární skupina, 3 terciální skupina, 4 kvartální skupina.
 \band{n} Kmitočtové pásmo, n - číslo - 1 kmitočtově neinvertované, 2 pásmo ad 1 fázově invertované, 3 kmitočtově invertované, 4 pásmo ad 3 fázově invertované.

\ltran{x}{n} Směrový vysílač světla, x - písmeno - orientace značky R vysílá světlo vpravo, L vlevo, n - číslo - druh světla 1 koherentní, jiné číslo - nekoherentní.
 \lrec{x}{n} Směrový přijímač světla, x - písmeno - orientace značky R vysílá světlo vpravo, L vlevo, n - číslo - druh světla 1 koherentní, jiné číslo - nekoherentní.
 \fibre{x} Optické vlákno, x - písmeno - druh vlákna S jednovidové s nespojitým indexem lomu, M mnohovidové s nespojitým indexem lomu, jiné písmeno - optické vlákno obecně.
 \threephase{x} Značka zapojení třífázového zdroje, x - písmeno - D trojúhelník, S hvězda.
 \rgraetz Můstkový usměrňovač.
 \trafo{x} Jednofázový transformátor, x - písmeno - poloha značky H horizontální V vertikální.
 \engine{n} Motor, n - číslo - 0 stejnosměrný, 1 jednofázový, 3 třífázový, 4 lineární, 5 krokový.
 \gener{n} Generátor, n - číslo - 0 stejnosměrný, 1 jednofázový, 3 třífázový.

2.7 Logické obvody

Tyto značky obsahuje makro \eltex7

\andnand{n}{m}{x} Logické hradlo AND, n - číslo - počet vstupů 2 dva vstupy, 3 tři vstupy, m - číslo - typ hradla 0 základní, 1 výkonové, 2 základní s otevřeným kolektorem, 3 výkonové s otevřeným kolektorem, x - písmeno - I invertovaný výstup, N neinvertovaný výstup.
 \ornor{n}{m}{x} Logické hradlo OR, n - číslo - počet vstupů 2 dva vstupy, 3 tři vstupy, m - číslo - typ hradla 0 základní, 1 výkonové, 2 základní s otevřeným kolektorem, 3 výkonové s otevřeným kolektorem, x - písmeno - I invertovaný výstup, N neinvertovaný výstup.
 \invert{m}{x} Invertor, m - číslo - typ hradla 0 základní, 1 výkonové, 2 základní s otevřeným kolektorem, 3 výkonové s otevřeným kolektorem, x - písmeno - I invertovaný výstup, N neinvertovaný výstup.

3 Použití příkazů.

Je třeba načíst makro `eltex` a `bezier` Pro „starý“ L^AT_EX2.09 je pak struktura příkazů:

```

\documentstyle[a4,bezier]{article}
\input{eltex1}
% podle potřeby dale \input{eltex2} ..... \input{eltex8}
\begin{document}

\begin{figure}
\begin{center}
\begin{picture}(100,80)(0,0) % bude obrázek 100 x 80 mm

\grid{10}{8} % nakreslí rastr s krokem 10 mm
% na plochu pro obrázek s čísleny mm
% pro usnadnění orientace při umístění
% součástek. Po dokončení obrázku lze
% příkaz smazat

\put(30,30){\dind{U}{R}{1}}

```

```

\end{picture}
\end{center}
\caption{\it Schéma zapojení.}
\label{fig:agic1}
\end{figure}

tady nějaký text

\end{document}

```


Pro „nový“ L^AT_EX2e příkazy fungují stejně, akorát je jiná hlavička dokumentu.

4 Příklad.

```

\begin{figure}
\begin{center}
\begin{picture}(100,80)(0,0)
\grid{10}{8}
\put(40,40){\mos{N}{R}{D}{D}{2}{Y}}
\put(10,40){\hcap{0}}
\put(40,10){\vrez{0}}
\put(40,40){\vrez{1}}
\put(30,10){\vrez{0}}
\put(30,40){\vrez{0}}
\put(60,10){\vrez{0}}
\put(70,10){\vcap{0}}
\put(60,45){\vvind{R}{0}}
\put(70,50){\vturn{L}{0}}
\put(65,50){\vcore{3}{F}}
\put(60,10){\chassis{D}}
\put(60,65){\vwire{5}}
\put(60,70){\hwire{30}}
\put(60,40){\hwire{10}}
\put(10,10){\hwire{80}}
\put(70,50){\hwire{10}}
\put(70,56){\hwire{10}}
\put(10,70){\hwire{30}}
\put(30,10){\node}
\put(40,10){\node}
\put(60,10){\node}
\put(70,10){\node}
\put(30,40){\node}
\put(40,43.5){\node}
\put(60,40){\node}
\put(30,70){\node}
\put(90.5,10){\pin}
\put(80.5,50){\pin}
\put(80.5,56){\pin}
\put(90.5,70){\pin}
\put(9,10){\pin}
\put(9,70){\pin}

```

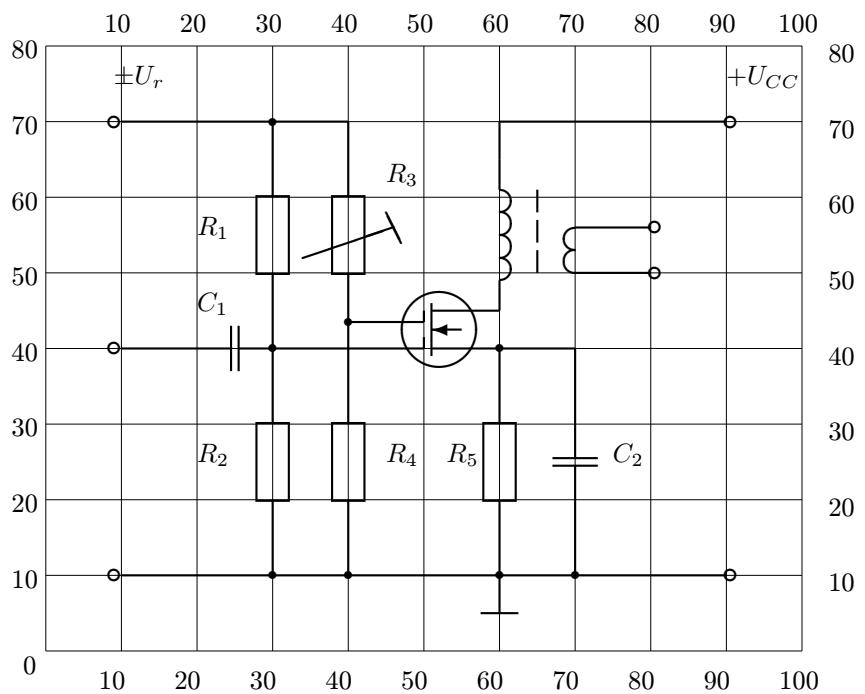

Obrázek 1: Schéma zapojení.

```

\put(9,40){\pin}
\put(20,45){$C_{\{1\}}$}
\put(20,55){$R_{\{1\}}$}
\put(20,25){$R_{\{2\}}$}
\put(45,62){$R_{\{3\}}$}
\put(45,25){$R_{\{4\}}$}
\put(53,25){$R_{\{5\}}$}
\put(75,25){$C_{\{2\}}$}
\put(90,75){$+U_{CC}$}
\put(9,75){$\pm U_r$}
\end{picture}
\end{center}
\caption{\it Schéma zapojení.}
\label{fig:agic1}
\end{figure}

```